Leistungs-Z-Diode


Auf 40 W kann die Leistung einer "normalen" Z-Diode mit Hilfe dieser kleinen Schaltung erweitert werden, wozu nur wenige handelsübliche Bauelemente erforderlich sind.

Allgemeines

Z-Dioden der Typenreihe BZX..., ZD... oder ähnliche mit Verlustleistungen von rund 1 W gehören in der Regel zur Grundausstattung eines gut ausgerüsteten Elektronik-Labors bzw. sie lassen sich leicht über den Fachhandel beziehen. Anders sieht es dagegen bei Leistungs-Z-Dioden aus, deren Beschaffung teilweise schwierig und deren Preis recht hoch sein kann.

Abhilfe bringt die hier vorgestellte kleine Schaltung. Mit einer Standard-Z-Diode wird unter Verwendung von nur 4 weiteren Elektronik-Teilen eine Leistungs-Z-Diode

Technische Daten: Leistungs-Z-Diode

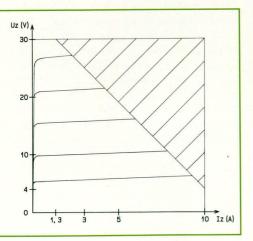

nachgebildet. Als besonderer Vorteil ist dabei der außerordentlich niedrige Innenwiderstand zu nennen, welcher ein wichtiges Qualitätskriterium für eine jede Z-Diode darstellt. Erreicht wird dies durch 2 Transistoren als aktive Komponenten und der daraus resultierenden hohen Schleifenverstärkung.

Die Schaltung arbeitet im Bereich zwischen 2,7 V und 30 V. Ohne separate Kühlung kann eine Leistung von 3 W verarbeitet werden und mit einem separaten Leistungskühlkörper des Typs SK 88 sogar 40 W (!). Die genauen technischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefaßt, während Abbildung 1 das Kennlinienfeld bei verschiedenen Stabilisierungsspannungen zeigt.


Schaltung

In Abbildung 2 ist die Schaltung der aus nur 5 Bauelementen bestehenden Leistungs-Z-Diode dargestellt. Die Funktionsweise sieht im einzelnen wie folgt aus:

Steigt die Spannung an den Platinenanschlußpunkten ST 1 (positiver Anschluß) und ST 2 (negativer Anschluß), so vergrößert sich zunächst der Spannungsabfall über dem Widerstand R 1, bedingt durch die stabilisierende Wirkung der Z-Diode D 1. Dies hat zur Folge, daß der Basisstrom und somit auch der Kollektorstrom des

Bild 1: Kennlinienfeld der Leistungs-Z-Diode. Mit einem Kühlkörper SK 88 beträgt die zulässige Verlustleistung 40 W, woraus sich der zulässige Betriebsspannungs- und Betriebsstrombereich ergibt (Pv = Uz • Imax).

Bild 2: Schaltbild der Leistungs-Z-Diode

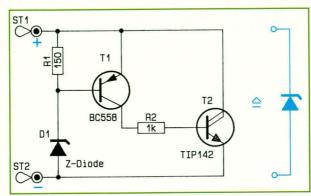

Transistors T 1 zunimmt. Daraufhin erhöht sich ebenfalls der Basisstrom des Leistungstransistors T 2 und demzufolge auch dessen Kollektorstrom. Dies wirkt dem eingangs vorgegebenen Spannungsanstieg entgegen, und es stellt sich eine stabile Spannung über der Leistungs-Z-Diode ein.

Die Stabilisierungsspannung ist dabei um die Basis-Emitter-Spannung von T 1 (ca. 0,65 V) größer als die Z-Spannung der Diode D 1.


Nachbau

Für den Aufbau steht eine kleine 28 mm x 20 mm messende Leiterplatte zur Verfügung, deren Layout auf der Platinenfolie abgedruckt ist. Es besteht somit auch die Möglichkeit, das Leiterbahnbild in ein bestehendes Layout zu integrieren.

Die Bestückung der 5 Bauelemente erfolgt in gewohnter Weise. Je nach gewünschter Stabilisierungsspannung wird eine entsprechende Z-Diode (D 1) eingebaut.

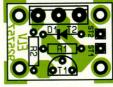Die Kühlkörpermontage des Leistungstransistors T 2 erfolgt mit einer M 3 x 12 mm Zylinderkopfschraube und entsprechender Mutter. Sofern eine elektrische Isolation zwischen Transistor und Kühlkörper erforderlilch ist, sorgt dafür eine Glimmerscheibe mit Isoliernippeln.





Fertig aufgebaute Leiterplatte und Bestückungsplan der Leistungs-Z-Diode

Stückliste: Leistungs-Z-Diode

20.0.090 = 2.000	
Widerstände	
150Ω	R 1
1kΩ	R 2
Halbleiter	
BC558	T 1
TIP142	
BZX nach Wahl	D 1
Sonstiges	
2 Lötstifte	
1 Mutter M 3	
1 Zylinderkopfschraube	$M3 \times 12 \text{ mm}$
1 Isoliernippel	
1 Glimmerscheibe	