

Bild 3: Die Schaltung von Videoteil und Netzteil

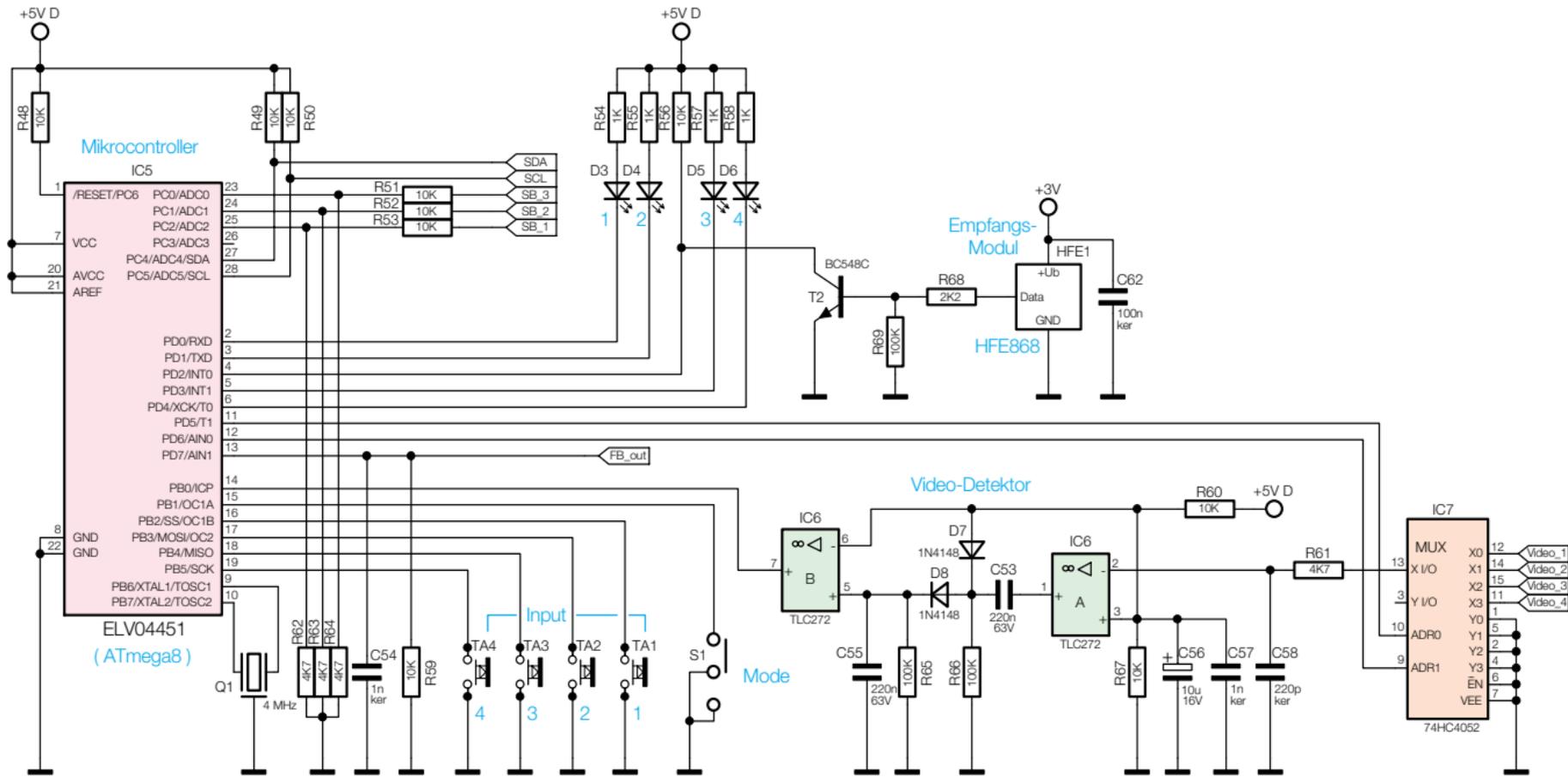


Bild 6: Die Schaltung des Steuerteils