
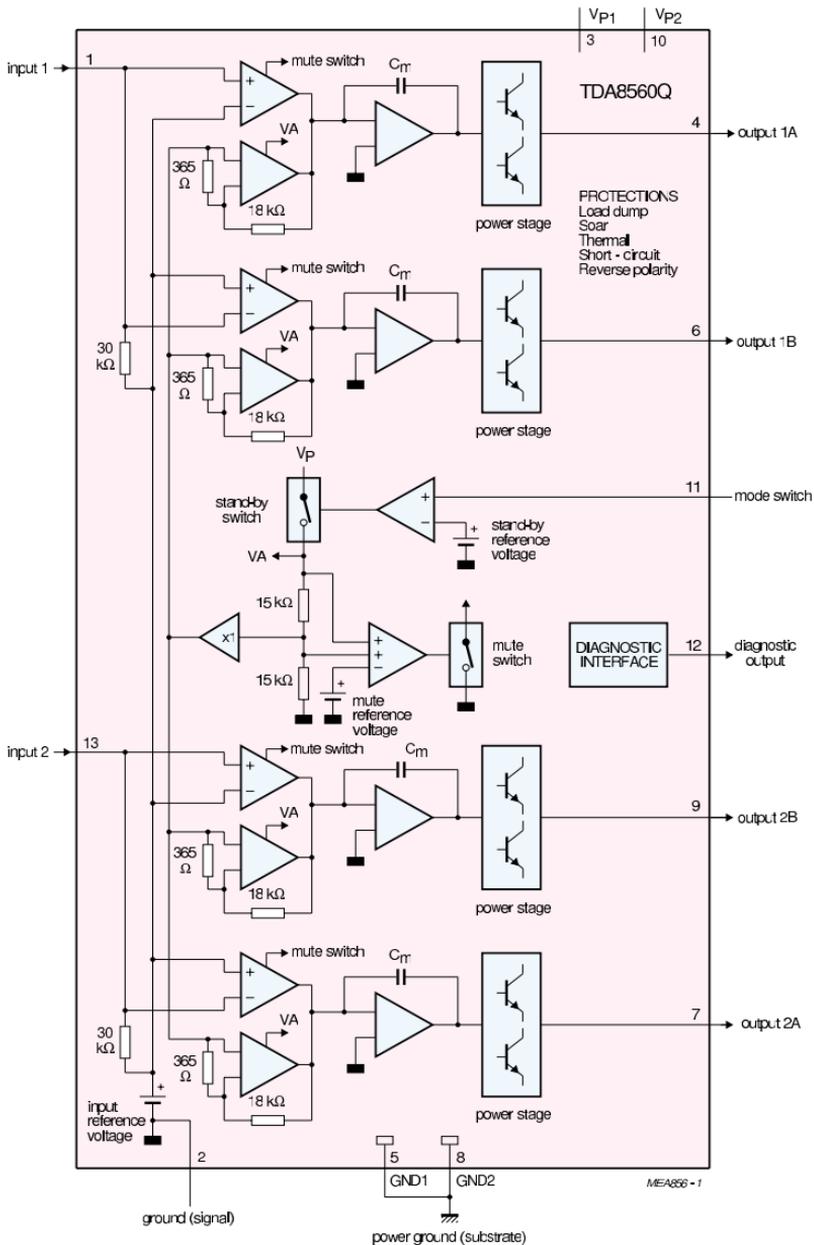


**Bild 2:**  
**Das Schaltbild des Verstärkers V 42**

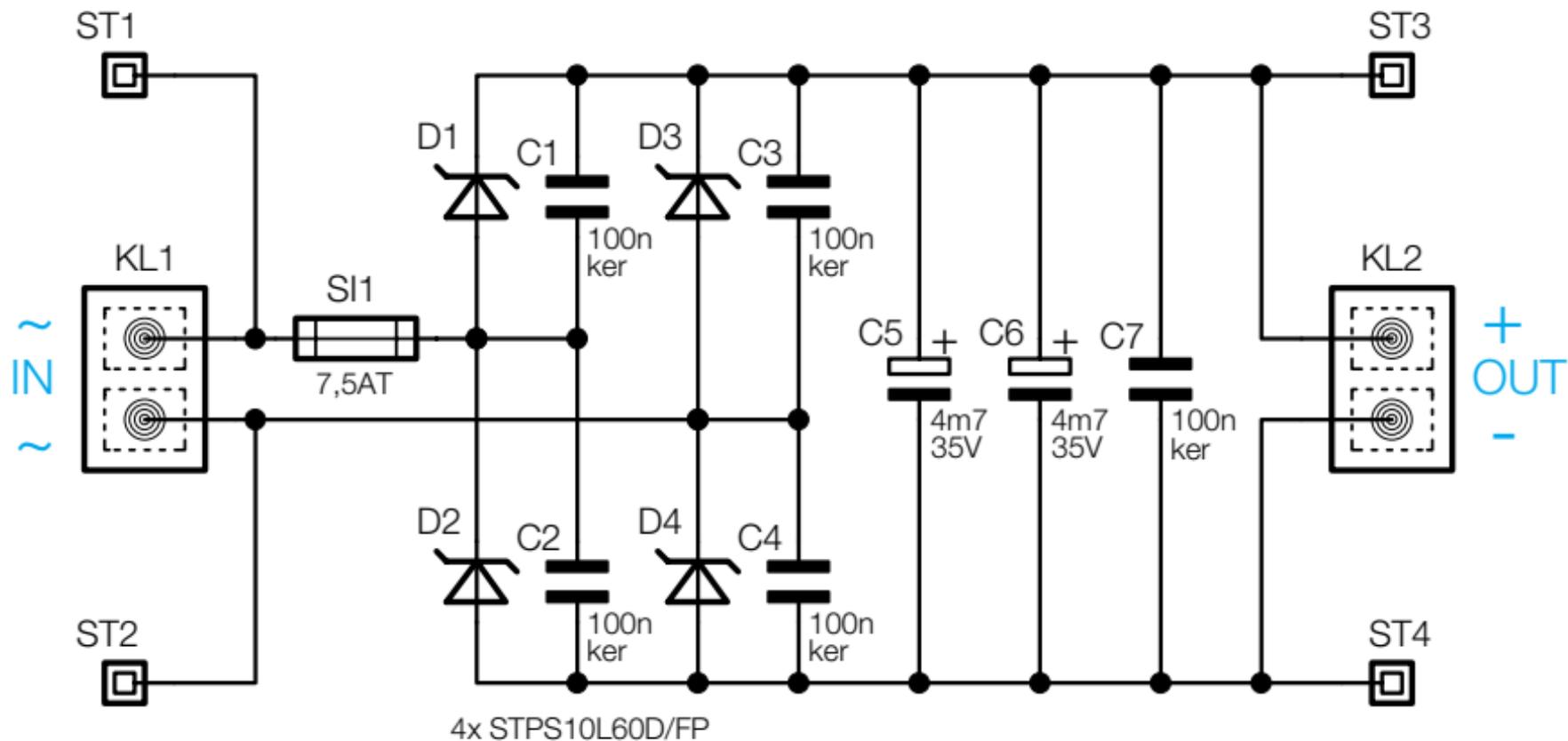

**Bild 3:**  
Das Block-  
schalt-  
bild des  
TDA 8560Q



**Bild 4: Das Schaltbild des Netzteils**