

Bild 8: Spannungsversorgung des Sound-Recorders

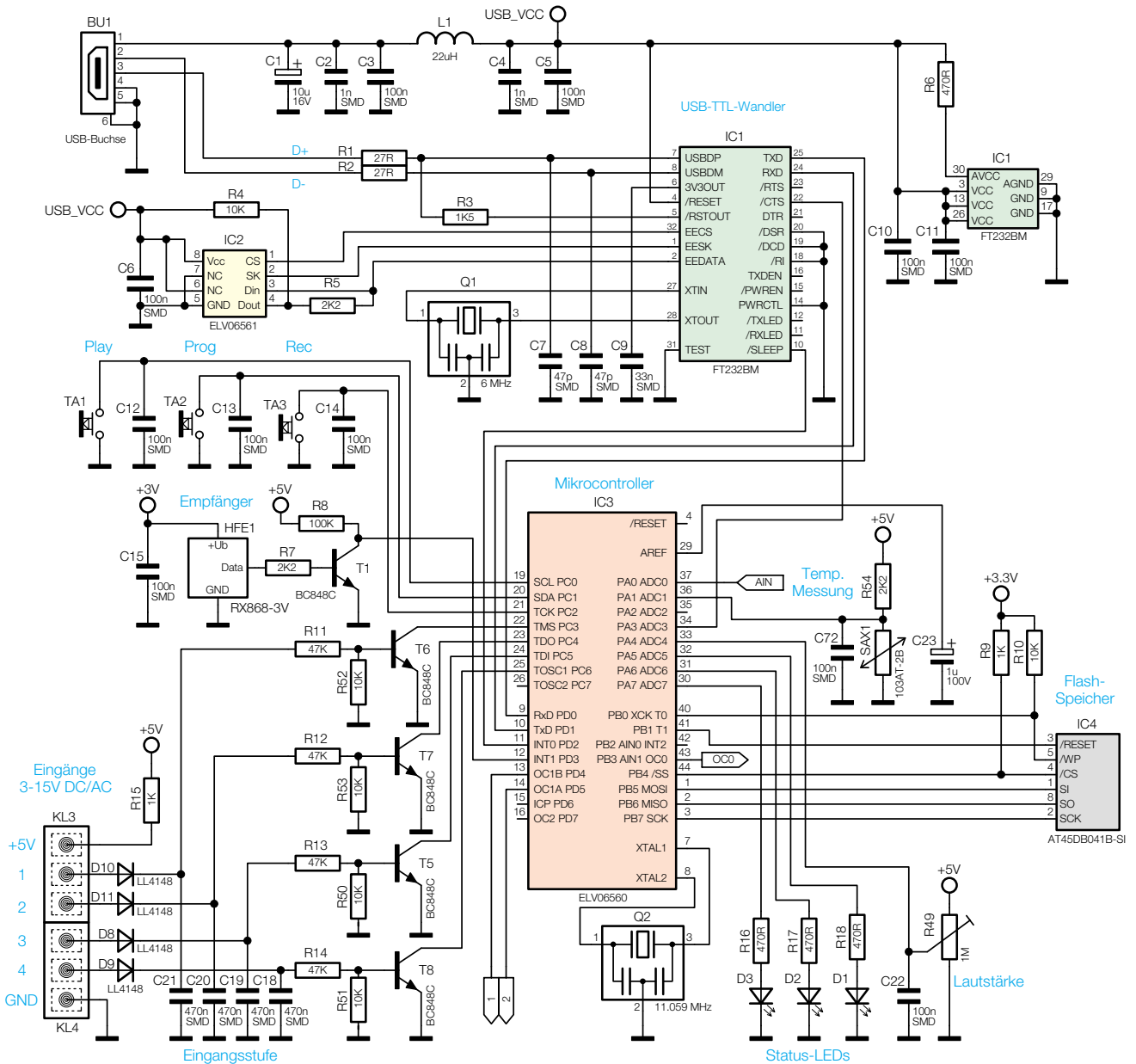


Bild 9: Schaltbild des Digitalteils

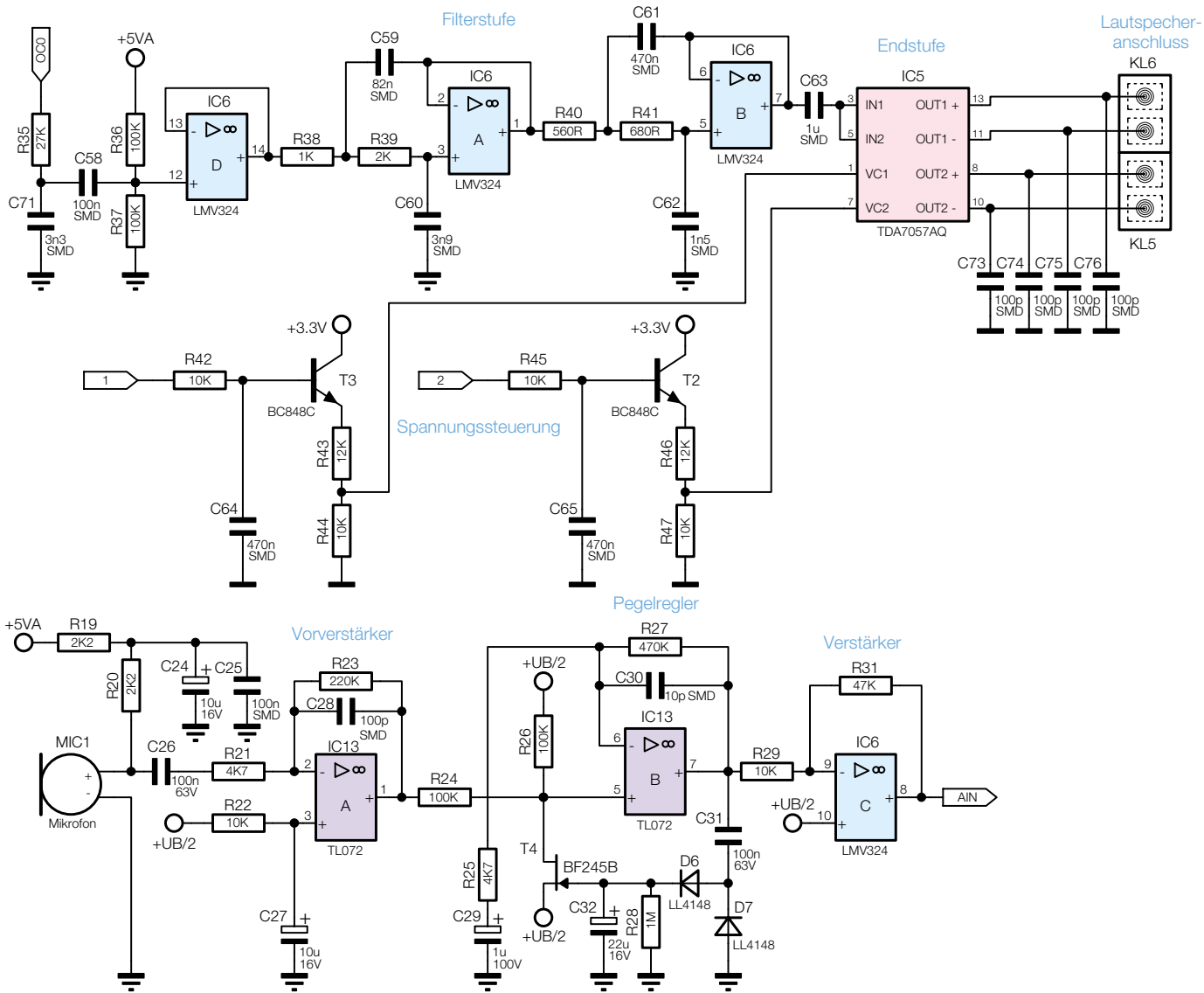


Bild 10: Schaltung des Analogteils